


109年專門職業及技術人員高等考試建築師、32類科技師
(含第二次食品技師)、大地工程技師考試分階段考試
(第二階段考試)暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試、
109年第二次專門職業及技術人員特種考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試
類 科：電機工程技師
科 目：電機機械
考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

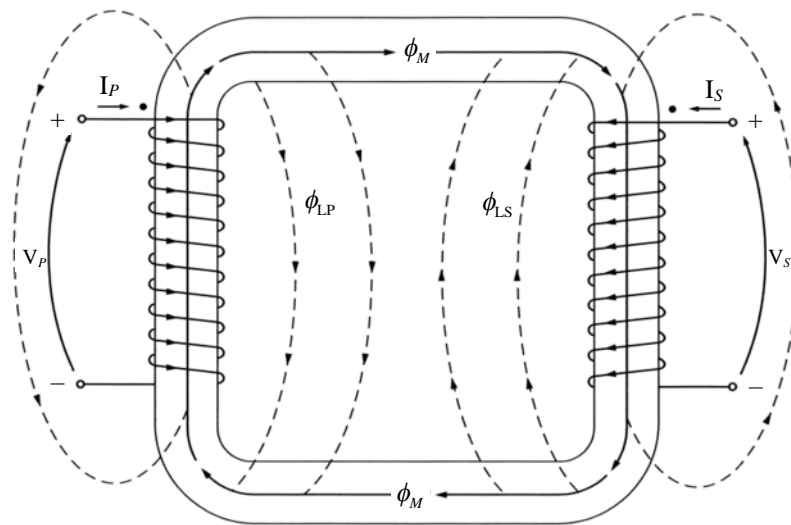一、有一具 50-kVA，2400：240-V，60-Hz 雙繞組變壓器如下圖所示：




其中主線圈繞組 (primary winding) 匝數為 $N_p = 1000$ 匝 (turns)、副線圈繞組 (secondary winding) 匝數為 $N_s = 100$ 匝。設鐵心之導磁係數 (permeability) 為接近無限大，主、副線圈繞組之電阻值皆為0，且此變壓器於額定操作時之鐵損 (core loss) 為500W。令主線圈繞組之漏磁路徑磁阻 (leakage reluctance) 為 $R_p = 4 \times 10^8$ A·turns/Wb、副線圈繞組之漏磁路徑磁阻為 $R_s = 5 \times 10^6$ A·turns/Wb。(20分)

(一)求此變壓器之磁化電流 I_ϕ (請以主線圈繞組側為參考邊，亦即 refer to the primary side)。

(二)求此變壓器之主線圈繞組漏磁電抗 (leakage reactance) X_p 。

[提示：試利用下圖之雙繞組變壓器等效電路]

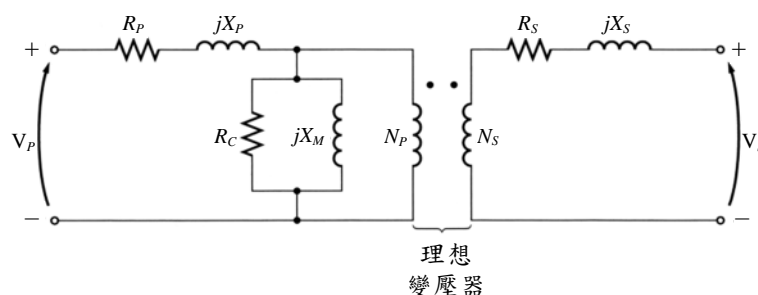

二、有一具固定激磁的他激 (separately excited) 直流機，已知其電樞電阻值為 $R_a=0.02 \Omega$ 。當以發電機模式、轉速為每分鐘 3000 轉 (即 3000 rpm) 運轉時，得其開路端電壓為 125V。(25 分)

(一)提高此發電機之轉速為 4000 rpm。此時，若輸出功率為 21.5 kW，試問其輸出端電壓為何？

(二)將此直流機改以馬達模式運轉，機械負載功率為 21.5 kW，此時改以端電壓輸入為 213 V，試求此時之電樞電流 I_a 為何？

(三)此時馬達之輸出轉矩為何？


三、有一部三相、Y-接 220-V、60-Hz、7.5-kW、六極之感應馬達，其每相之定子、轉子繞組參數值分別為： $R_1=0.3 \Omega$ 、 $X_1=0.5 \Omega$ 、 $R_2=0.2 \Omega$ 、 $X_2=0.4 \Omega$ ，不計鐵心效應。(20 分)

(一)求此感應馬達之起始轉矩 (starting torque)。

(二)當此感應馬達以每分鐘 1188 轉穩態運轉時，試問其負載轉矩為若干牛頓·米？

四、如下圖 (左) 之三相電機定子繞組，其 a 、 b 、 c 相軸各相差 120° ；又下圖 (右) 之三相電流時間函數分別為：
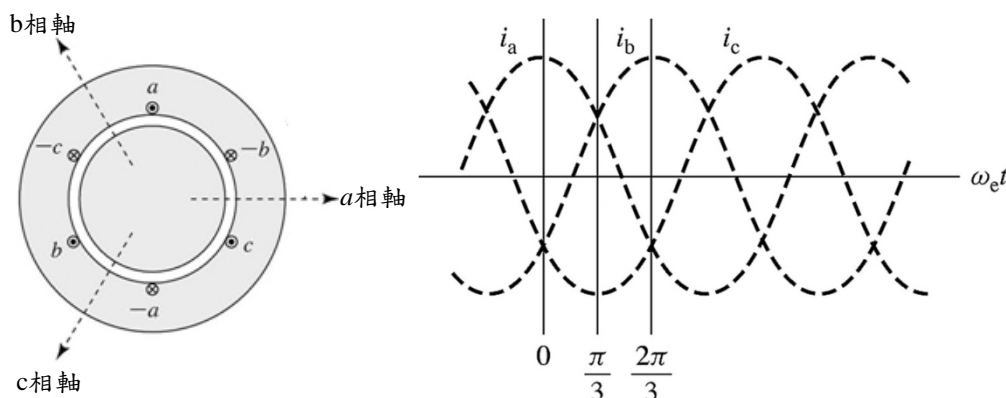
$$i_a(t) = I \cos \omega_e t, \quad i_b(t) = I \cos(\omega_e t - 120^\circ), \quad i_c(t) = I \cos(\omega_e t - 240^\circ), \quad \text{其中 } \omega_e = 100\pi$$



試以計算或作圖回答下列問題：(15 分)

(一)令三相繞組匝數皆為 N ，請根據此三個相軸之空間關係，畫出時間 t 為 0 時之三相電流所產生的磁動勢 ($F=N \times i$, mmf) 向量和。

(二)當時間 $\omega_e t = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$ 時，畫出三相電流所產生的磁動勢向量和。

(三)此旋轉磁動勢之旋轉頻率為多少 Hz？

- 五、考慮下圖之電磁系統，線圈之總匝數為 $N=120$ ，氣隙寬度為 $g=3\text{ mm}$ ，整個鐵心（含轉子）之厚度為 $h=1.8\text{ cm}$ ，轉子半徑長為 $r_1=2.5\text{ cm}$ 。已知空氣之導磁率為 $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}\text{ H/m}$ ，又令鐵心之相對導磁率為無限大。（20分）
- (一)如下圖，當轉子之角度為 θ 時，試計算本電磁系統之電感值。
- (二)又當轉子角度為 30° ，輸入電流為 $i=20\text{ A}$ 時，試求此系統之產生扭力。

