105年公務人員特種考試關務人員考試、

105年公務人員特種考試身心障礙人員考試及 代號:41240

105年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試試題

全一張 (正面)

考 試 別:身心障礙人員考試

等 别:四等考試

類 科:電力工程

科 目:電子學概要


考試時間: 1小時30分

座號:


※注意:(一)可以使用電子計算器。

□不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

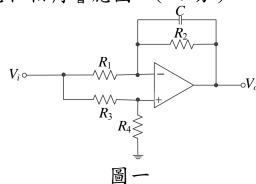- 一、圖一是以運算放大器為基礎的濾波器。
 - (-)若 $R_3 \to \infty$,計算寫出轉移函數(transfer function) $T(S) = V_O(s)/V_i(s)$ 並說明電路執行何種濾波功能?畫出振幅響應和相角響應圖。(10 分)
 - 二 $R_1R_4 = R_2R_3$,計算寫出轉移函數 $T(S) = V_O(s)/V_i(s)$ 並說明電路將執行何種濾波功能?畫出振幅響應和相角響應圖。(10分)



- 二、圖二為 MOSFET 元件之立體結構,其中L=0.4 μ m,W=4 μ m,閘氧化層(gate oxide) 厚6.9 nm,絕緣介電係數(dielectric constant)3.45×10⁻¹¹(F/m),電子遷移率(mobility) 450 (cm²/V·s),元件切入電壓 0.7 V。
 - (一)計算 MOSFET 之閘極電容C_G和元件之轉導參數 (transconductance parameter)。(5分)
 - 二若 MOSFET 操作在飽和區(saturation)且 I_D = 225 μA ,計算閘極-源極電壓 V_{GS} 。(5 分)
 - (三若 MOSFET 的 V_{DS} 很小,操作在三極管(triode)區作為線性電阻,計算閘極-源極電壓 V_{GS} 。(5 分)
 - 四此元件結構顯示有四個電極:源極(S)、閘極(G)、汲極(D) 和基體電極(B),但是一般電子電路之MOSFET 電子符號只有三個電極,為什麼?請畫圖說明。 $(5\, 分)$

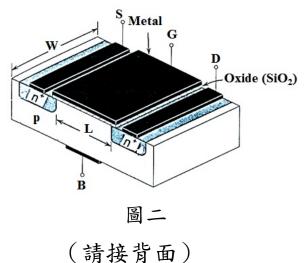

105年公務人員特種考試關務人員考試、

105年公務人員特種考試身心障礙人員考試及 代號:41240

(背面)

全一張

105年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試試題


考 試 別:身心障礙人員考試

等 别:四等考試

類 科:電力工程


科 目:電子學概要

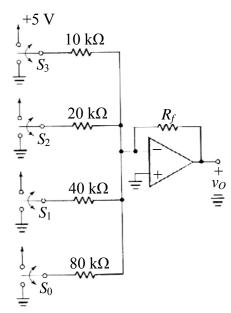- 三、圖三顯示一個數位-類比轉換電路,四個數位輸入端分別為 a_3 、 a_2 、 a_1 和 a_0 ,可能的輸入值為0或1。每一輸入位元相對應之開關為 S_3 、 S_2 、 S_1 和 S_0 。輸出電壓 v_0 為等效類比值。
 - (一)若已知輸出電壓 $v_0 = A[2^0a_0 + 2^1a_1 + 2^2a_2 + 2^3a_3]$,求出 A 值。(8分)
 - 二若輸出電壓的範圍為 $-12 \le v_O \le 0$ (V), 求 R_f 值。(6分)
 - (Ξ) 設計畫出一個電路接在輸出電壓 v_O 後端,使最後輸出電壓式為 $2^0a_0+2^1a_1+2^2a_2+2^3a_3$ 。若此設計電路之輸入端電阻為 R_f ,求此設計電路之增益與 R_f 關係。 $(6\, \%)$



圖三

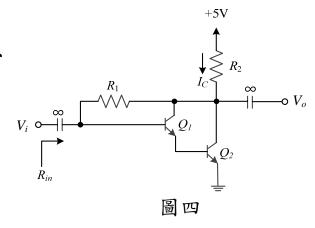- 四、如圖四所示電路,已知特性匹配的兩個電晶體 (Q_1 和 Q_2) 的參數相同為 $V_{BE}=0.7~V$, 共射極電流増益 $\beta=100$,熱電壓 $V_T=25~mV$, $R_1=1~M\Omega$, $R_2=1~k\Omega$ 。
 - (-)說明 Q_1 與 Q_2 串接的目的。(5 分)
 - 二分析直流電路並計算 I_{C} 。(6分)
 - (Ξ) 分析交流電路並計算等效小信號轉導 $g_{m,eq}$ 、 V_o/V_i 與 R_{in} 。(9分)



- 五、一邏輯運算之布林 (Boolean) 函數式為 $Y = [A\overline{B}(C + BD) + \overline{A}\overline{B}]C$
 - (→)將此布林函數式作最簡化分析。(8分)
 - 二寫出真值表 (truth table)。(6分)
 - (三)以 NOT 閘、OR 閘和 AND 閘畫出最簡運算之邏輯電路,使可執行正確的邏輯運算。 (6分)