107年公務人員特種考試關務人員、

身心障礙人員考試及107年國軍上校 代號:10440 全一頁

以上軍官轉任公務人員考試試題

考 試 別:關務人員考試

等 别:三等考試

類 科:電機工程

升 目:電機機械


考試時間:2小時 座號:

※注意:(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外,應使用本國文字作答。

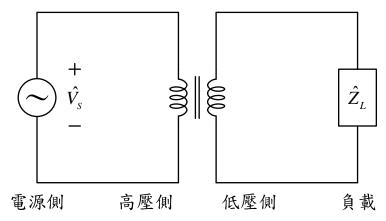- 一、單相變壓器的額定為 $12 \text{ kVA} \times 2.4 \text{ kV}: 240 \text{ V} \times 60 \text{ Hz}$,串聯等效電抗 $\hat{X}_{eq}=j0.05$ 標 $\Delta(\text{pu})$,以變壓器的額定為基值。此變壓器接於負載及電源如下圖,負載阻抗 $\hat{Z}_L=4+j3\,\Omega$,負載端電壓為 220 V。試求:
 - (一)負載的電流及實功率。(10分)
 - 二電源側的電壓、電流及功率因數。(15分)



- 二、某直流分激式(並激式)電動機的電樞電阻為 0.4Ω ,場電阻為 100Ω 。試求:
 - (-)當直流電源電壓為 100 V,電源電流為 10 A,電動機的轉速為 1800 轉/分,計算此電動機的電磁轉矩。(10 分)
 - □若直流電源電壓如同(一),增加機械負載,測得電源電流為 20 A,計算此電動機的轉速及電磁轉矩。(15分)
- 三、某一台三相、Y接、460 V (線電壓)、60 Hz、6 極的感應電動機,定子繞組的每相等效電阻 R_1 為 0.25 Ω 。在額定電壓及頻率下操作,輸入的線電流為 25 A,功率因數為 0.8 滞後,轉速為 1150 轉/分,旋轉損失及鐵心損失共 520 W。試求:
 - (→)電動機的滑差率及效率。(15分)
 - 二電動機的輸出轉矩。(10分)
- 四、某一台三相、Y接、4極、60 Hz、440 V (線電壓)、Y接的同步發電機,每相的同步電抗X。為 1.2Ω ,忽略電樞電阻,此發電機供給三相平衡負載。試求:
 - (一)在額定頻率時,發電機的轉速為多少? (5分)
 - □ 同條件(一),負載端電壓為額定電壓,負載的總實功率為 50 kW,負載的功率因數為 0.85 滯後,計算此發電機的感應電勢(內部電壓)及功率角。(15 分)
 - (三)同條件(二),計算此發電機的電壓調整率。(5分)